- (B) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- © Gebrauchsmusterschrif
- ⑤ Int. CI.⁷: 4 O2 M 7/06
 - H 02 H 9/02 H 02 H 3/087



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

® DE 200 10 283 U 1

② Aktenzeichen:

200 10 283.4

② Anmeldetag:

8. 6. 2000

47 Eintragungstag:43 Bekanntmachung

19. 7. 2001

Bekanntmachung im Patentblatt:

Patentblatt: 23. 8. 2001

20006033580E

(3) Inhaber:


Siemens AG, 80333 München, DE

(56) Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GbmG:

DE 42 40 264 C2 DE 43 30 210 A1 GB 22 30 113 A WO 89 05 059 A1

Stromversorgung mit verlustarmer Einschaltstrombegrenzung

Gi Stromversorgung mit einem Gleichrichter (GLB) zur Gleichrichtung einer Eingangswechselspannung (U_w) und mit einem Speicherkondensator (C), der über ein von einer Ansteuerschaltung gesteuertes Strombegrenzungselement (SBG, T_L) von der gleichgerichteten Eingangsspannung (U_g) aufladbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Ansteuerschaltung (AST) als Eingangsgrößen der Längsstrom (i_L) und die Längsspannung (U_L) an dem Strombegrenzungselement (T_L) zugeführt sind, und die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, das Strombegrenzungselement so anzusteuern, dass es mit nicht mehr als einer vorgebbaren maximalen Verlustleistung (P_{max}) belastet ist.

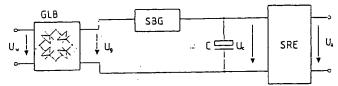



Beschreibung

10

Stromversorgung mit verlustarmer Einschaltstrombegrenzung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Stromversorgung mit einem Gleichrichter zur Gleichrichtung einer Eingangswechselspannung und mit einem Speicherkondensator, der über ein von einer Ansteuerschaltung gesteuertes Strombegrenzungselement von der gleichgerichteten Eingangsspannung aufladbar ist.

Bei derartigen Geräten müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden, um die bei deren Einschaltung verursachten Netzbelastungen zu minimieren.

Hierzu ist in FIG 1 eine bekannte Stromversorgung mit einer Einschaltstrombegrenzung ESB und einem Spannungsregler SRE dargestellt. Eine Eingangswechselspannung Uwwird dabei nach Gleichrichtung in einem Gleichrichter GLB als pulsierende Gleichspannung Ug über eine Strombegrenzungsschaltung SBG einem Stützkondensator C zugeführt, an dem die Spannung Ucliegt und der parallel zu dem Eingang eines Spannungsreglers SRE oder einer anderen Last liegt. Mit Ua ist die Ausgangs-

spannung des Reglers SRE bezeichnet.

- Der Stützkondensator C dient zur Überbrückung kurzzeitiger Ausfälle der Eingangsspannung Ug, die als Gleichspannung oder insbesondere als ungeglättete, am Ausgang eines Gleichrichters GLB erzeugte Spannung anliegt. Der Stützkondensator C weist in der Regel eine hohe Kapazität auf und er muss beim Einschalten der Stromversorgung zunächst aufgeladen werden, wobei die Strombegrenzungsschaltung SBG während dieses Ladevorgangs zu hohe Einschaltstromspitzenwerte verhindert.
- FIG 2 zeigt eine weitere bekannte Stromversorgung mit Ein-35 schaltstrombegrenzung, wobei hier der vom Regler SRE aufgenommene Laststrom zur Reduzierung der Verlustleistung nicht über die Strombegrenzung ESB fließt. Bezüglich dieser Anmel-

15

20

25

3.0

3.5

dung spielen die Unterschiede zwischen FIG 1 und FIG 2 jedoch keine Rolle.

Sobald der Kondensator C aufgeladen ist, muss die Strombegrenzung einen niedrigen Widerstand annehmen, damit durch die fließenden Ströme keine weiteren Verluste auftreten und im Bedarfsfall der Kondensator C seine Energie bei niedrigem Innenwiderstand an die Last abgeben kann. Eine derartige aktive Strombegrenzung wird z. B. mit Stromquellen charakteristisch ausgeführt.

Wird ein Kondensator über eine solche Strombegrenzung aufgeladen, so wird nahezu die gleiche Energie, die der Kondensator aufnimmt, in dem zur Strombegrenzung verwendeten Transistor in Wärme umgesetzt. Die Verlustleistung in dem Strombegrenzungselement ist bei konstant eingestelltem Begrenzungsstrom direkt proportional zur Spannungsdifferenz zwischen Eingangs- und Kondensatorspannung. Die Verlustleistung in dem Begrenzungselement schwankt daher innerhalb einer Halbwelle der Eingangsspannung U_g zwischen Null und einem Maximalwert. Die auftretende Verlustleistung ist besonders in Stromversorgungen kritisch, die im Normalbetrieb relativ viel Strom abgeben müssen, da verständlicherweise der Begrenzungsstrom höher als der maximale Betriebsstrom liegen muss. Aufgrund der kurzzeitigen Belastung des üblicherweise verwendeten Begrenzungstransistors musste dieser stark überdimensioniert werden, da die Bemessung auf Impulsverlustleistung im Spannungsmaximum im Zusammenhang mit transierter thermischer Impedanz erforderlich ist.

Eine Aufgabe der Erfindung liegt somit darin, eine Stromver-

sorgung mit einer Strombegrenzungsschaltung anzugeben, welche die Verwendung von kostengünstigen Begrenzungselementen mit geringer zulässiger Verlustleistung ermöglicht.

Diese Aufgabe wird mit einer Stromversorgung der eingangs genannten Art gelöst, bei welcher erfindungsgemäß der Ansteu-

15



3

erschaltung als Eingangsgrößen der Längsstrom und die Längsspannung an dem Strombegrenzungselement zugeführt sind, und
die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, das Strombegrenzungselement so anzusteuern, dass es mit nicht mehr als einer
vorgebbaren maximalen Verlustleistung belastet ist.

Dank der Erfindung, welche nicht nur den Strom, sondern auch die Leistung berücksichtigt, können bei effizientem Schutz des Netzes und gegebenenfalls auch des Verbrauchers kostengünstige Begrenzungselemente Verwendung finden.

Dabei kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, bei Erreichen einer der maximalen Verlustleistung entsprechenden Grenzspannung den Strom über das Strombegrenzungselement abzuschalten.

Eine näherungsweise, jedoch in den meisten Fällen ausreichende Berücksichtigung der maximalen Verlustleistung ist erreichbar, falls die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist,

den Strom über das Begrenzungselement längs einer im wesentlichen unterhalb der Hyperbel der maximalen Verlustleistung
im I/U-Kennlinienfeld verlaufenden Geraden abzuregeln.

Andererseits kann bei etwas höherem Schaltungsaufwand als bestmögliche Lösung auch vorgesehen sein, dass die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, über das Begrenzungselement den Strom im wesentlichen längs einer der maximalen Verlustleistung entsprechenden Hyperbel zu regeln.

Eine praktische Realisierung zeichnet sich dadurch aus, dass das Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand liegender Längstransistor ist, dessen Steuerelektrode einerseits über einen weiteren Transistor zur Realisierung einer Stromquelle und andererseits über ein durch Vergleich der Spannung an dem Längstransistor mit der Grenzspannung gewonnenes Komparatorsignal angesteuert ist.



4

Bei einer anderen praktischen Realisierung ist vorgesehen, dass das Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand liegender Längstransistor ist, der von einem Transistor angesteuert ist, dessen Eingangskreis einerseits dem Spannungsabfall an dem Messwiderstand proportionales und andererseits ein der Spannung an dem Längstransistor proportionales Signal zugeführt ist.

Bei einer optimalen Realisierung ist vorgesehen, dass das

Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand
liegender Längstransistor ist, der von zwei Regelverstärkern
angesteuert ist, wobei einem Regelverstärker einerseits ein
der maximalen Verlustleistung entsprechender Referenzwert und
andererseits der Ausgang eines Multiplizierers zugeführt ist,

welcher den gemessenen Längsstrom mit der Spannung an dem
Längstransistor multipliziert, und dem anderen Regelverstärker ein dem maximalen Strom entsprechender Referenzwert sowie
der gemessene Längsstrom.


20 Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgenden unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert. In diesen zeigen

FIG 1 bzw. FIG 2 zwei Ausführungsformen bekannter Stromversorgungen, dem Stand der Technik entsprechend,

FIG 3 eine allgemeine Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Stromversorgung in einem Blockschaltbild,

FIG 4 ein Schaltungsdetail einer ersten Ausführungsform der Erfindung,

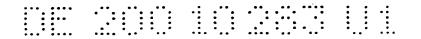35 FIG 5 ein Schaltungsdetail einer zweiten Ausführungsform der Erfindung und





5

FIG 6 ein Schaltungsdetail einer dritten Ausführungsform der Erfindung und

FIG 7 in einem U/I-Diagramm mögliche Regel- bzw. Abschaltkennlinien von erfindungsgemäßen Strombegrenzungsschaltungen.

Bei der in FIG 3 gezeigten Schaltung nach der Erfindung wird gleichfalls aus einer Wechselspannung Uw mittels eines

Gleichrichters GLB eine Gleichspannung Ug erzeugt. Diese Spannung Ug wird über ein Strombegrenzungselement, wie beispielsweise hier einen Feldeffekttransistor TL, dem Stützkondensator C zugeführt.

Mit Hilfe eines Stromfühlers SI wird der Längsstrom i_L gemessen, und zur Messung der Spannung U_L an dem Transistor T_L dient ein Spannungsfühler SU. Die Signale aus Strom- und Spannungsfühler werden derart miteinander verknüpft und in ein Ansteuersignal für den Transistor T_L gewandelt, dass sich an letzterem eine der in FIG 7 dargestellten U-I-Kennlinien ergibt.

Aus FIG 4 geht eine Variante hervor, bei welcher ebenfalls ein Feldeffekttransistor T_L als Strombegrenzungselement dient. Als Stromfühler dient ein in Serie mit dem Transistor 25 T_{L} liegender sehr niederohmiger Messwiderstand Rm, wobei die an diesem abfallende, dem Längsstrom $i_{\scriptscriptstyle L}$ proportionale Spannung einen Transistor T_{ν} über dessen Basis-Emitterstrecke steuert. Dieser wiederum steuert über seinen Kollektorkreis den Feldeffekttransistor T_L an. Andererseits erhält die Steu-30 erelektrode des Feldeffekttransistors T_L auch - über einen Widerstand R_{V} - ein Abschaltsignal von dem Ausgang eines Komparators K, dessen einem Eingang die Längsspannung U_{L} an dem Transistor T_L und dessen anderen Eingang eine Grenzspannung $U_{
m gr}$ als Referenzspannung zugeführt ist. Hierzu wird auch auf FIG 7 verwiesen, woraus klar wird, dass bei der Schaltung gemäß FIG 4 beim Einschalten zunächst eine Strombegrenzung ent-



lang einer horizontalen Geraden auf I = I_{max} erfolgt und beim Erreichen der Grenzspannung U_{gr} , wobei I_{max} . U_{gr} = P_{max} , längs einer steil abfallenden Geraden de facto ein Abschalten erfolgt.

Bei der Ausführung der Erfindung nach FIG 5, bei welcher dort, wo sie FIG 4 entspricht, gleiche Bezugszeichen verwendet werden, wird die Längsspannung U_L über einen Widerstand R_B der Basis des Ansteuertransistors T_V als entsprechender Strom aufgeprägt, wobei zwischen der Basis von T_V und dem Verbindungspunkt des Transistors T_L mit dem Messwiderstand R_m noch ein weiterer Widerstand R_S liegt. Bei dieser Variante wird der Strom i_L längs einer Geraden (siehe FIG 7) begrenzt, welche unterhalb der Hyperbel der Maximalleistung P_{max} liegt oder diese in einem Punkt berührt.


Während die Ausführungen nach FIG 4 und FIG 5 die Maximalleistung jeweils nur in einem Punkt ausnutzen, zeigt FIG 6 eine nahezu ideale Lösung, welche unterhalb des vorgegebenen Maximalstromes immer mit Maximalleistung arbeitet. Der Strom wird wie in den beiden ersten Ausführungen über einen Messwiderstand Rm gemessen und hier mittels eines Operationsverstärkers NI auf den Wert Imax begrenzt. Ein Multiplizierer MUL ermittelt aus Strom und Spannung am Transistor TL die augenblickliche Verlustleistung, während ein weiterer Operationsverstärker NP eine Regelung auf den vorgegebenen Referenzwert Pmax durchführt. Die beiden Operationsverstärker sind derart miteinander verbunden, dass z. B. durch Open-Collector-Ausgänge die jeweils niedrigere Ausgangsspannung an der Steuerelektrode des Transistors TL anliegt.



Schutzansprüche

- 1. Stromversorgung mit einem Gleichrichter (GLB) zur Gleichrichtung einer Eingangswechselspannung (U_{w}) und mit einem
- Speicherkondensator (C), der über ein von einer Ansteuerschaltung gesteuertes Strombegrenzungselement (SBG, T_L) von der gleichgerichteten Eingangsspannung (U_g) aufladbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Ansteuerschaltung (AST) als Eingangsgrößen der Längsstrom (i_L) und die Längsspannung (U_L) an dem Strombegrenzungselement (T_L) zugeführt sind, und die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, das Strombegrenzungselement so anzusteuern, dass es mit nicht mehr als einer vorgebbaren maximalen Verlustleistung (P_{max}) belastet ist.

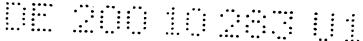- 2. Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerschaltung (K, $T_{\rm v}$) dazu eingerichtet ist, bei Erreichen einer der maximalen Verlustleistung entsprechenden Grenzspannung ($U_{\rm gr}$)
- 20 den Strom über das Strombegrenzungselement (T_L) abzuschalten.
 - 3. Stromversorgung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerschaltung (T_{ν} ; MUL, N_{P} , N_{I}) dazu eingerichtet ist, den Strom über
- das Begrenzungselement (T_L) längs einer im wesentlichen unterhalb der Hyperbel der maximalen Verlustleistung im I/U-Kennlinienfeld verlaufenden Geraden abzuregeln.
 - 4. Stromversorgung nach Anspruch 1,
- dadurch gekennzeichnet, dass die Ansteuerschaltung dazu eingerichtet ist, über das Begrenzungselement (T_L) den Strom (i_L) im wesentlichen längs einer der maximalen Verlustleistung (P_{max}) entsprechenden Hyperbel zu regeln.
- 35 5. Stromversorgung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand (R_m) liegender



10

15



8

Längstransistor (T_L) ist, dessen Steuerelektrode einerseits über einen weiteren Transistor (T_V) und andererseits über ein durch Vergleich der Spannung an dem Längstransistor mit der Grenzspannung (U_{gr}) gewonnenes Komparatorsignal angesteuert ist.

- 6. Stromversorgung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand (R_m) liegender Längstransistor (T_L) ist, der von einem Transistor (T_V) angesteuert ist, dessen Eingangskreis einerseits dem Spannungsabfall an dem Messwiderstand proportionales und andererseits ein der Spannung (U_L) an dem Längstransistor (T_L) proportionales Signal zugeführt ist.
- 7. Stromversorgung nach Anspruch 4,
 dadurch gekennzeichnet, dass das Strombegrenzungselement ein in Serie mit einem Messwiderstand (Rm) liegender Längstransistor (TL) ist, der von zwei Regelverstär20 kern (Np, NI) angesteuert ist, wobei einem Regelverstärker
 (Np) einerseits ein der maximalen Verlustleistung (Pmax) entsprechender Referenzwert und andererseits der Ausgang eines
 Multiplizierers (MUL) zugeführt ist, welcher den gemessenen
 Längsstrom (iL) mit der Spannung (UL) an dem Längstransistor
 25 multipliziert, und dem anderen Regelverstärker (NI) ein dem
 maximalen Strom (imax) entsprechender Referenzwert sowie der
 gemessene Längsstrom.



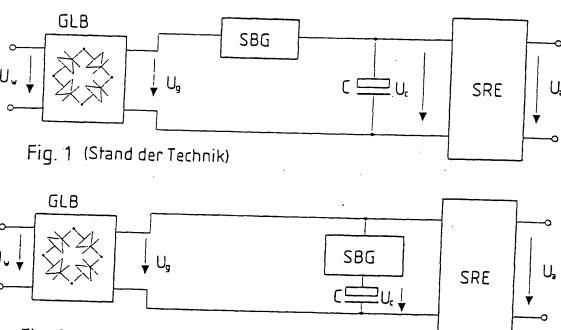


Fig. 2 (Stand der Technik)


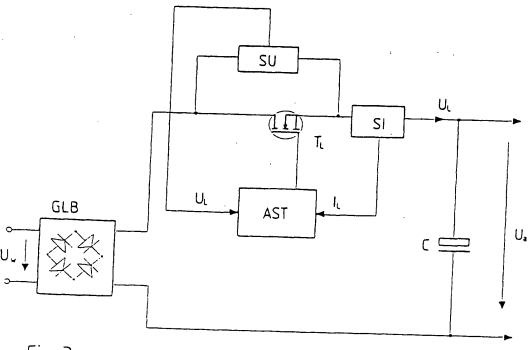


Fig. 3

2/2

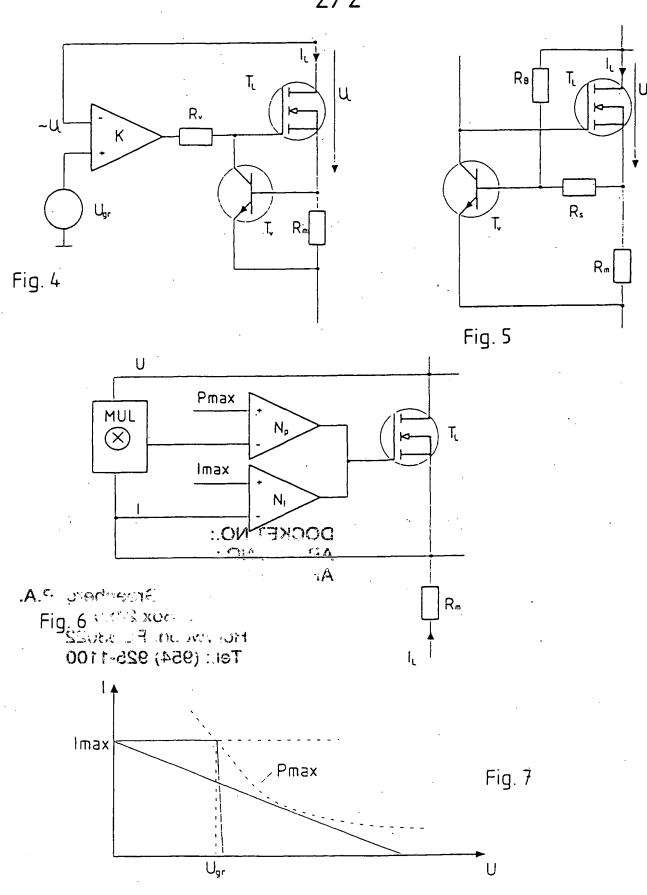

DOCKET NO.: 54-02 P 16503 APPLIC. NO.: PCT/DE 2003/ 0029 57 APPLICANT: Bolz et al.

Lerner and Greenberg, P.A. P.O. Box 2480

Hollywood, FL 33022

Tel.: (954) 925-1100